

Вариант 5

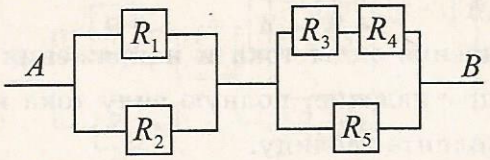

$R_1 = 6$ Ом
$R_2 = 12$ Ом
$R_3 = 10$ Ом
$R_4 = 2$ Ом
$R_5 = 12$ Ом
$U_2 = 60$ В

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
№ 5							–						


Вариант 6

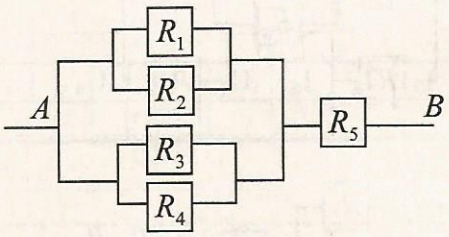

$R_1 = 6$ Ом
$R_2 = 12$ Ом
$R_3 = 8$ Ом
$R_4 = 8$ Ом
$R_5 = 3$ Ом
$I_2 = 3$ А

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
№ 6		–											


Вариант 7

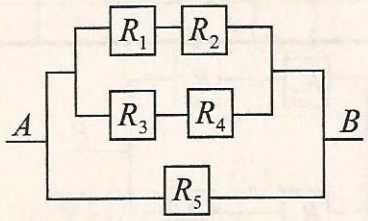

$R_1 = 8$ Ом
$R_2 = 4$ Ом
$R_3 = 2$ Ом
$R_4 = 10$ Ом
$R_5 = 12$ Ом
$U_1 = 32$ В

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
№ 7						–							

Вариант 8

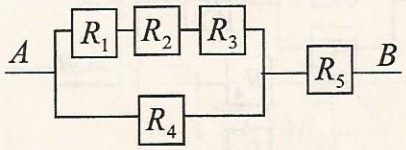

$R_1 = 5$ Ом
$R_2 = 4$ Ом
$R_3 = 3$ Ом
$R_4 = 6$ Ом
$R_5 = 2$ Ом
$I_2 = 4$ А

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
№ 8		–											